

Transistores

Teoría y aplicación

Javier San Martín, Benjamín Rabin, Nicolás Gutierrez

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

24 de septiembre de 2026

Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Historia
- 3 Semicondutores
- 4 Transistor de unión bipolar (BJT)
- 5 Transistor de efecto de campo (FET)
- 6 Aplicaciones
- 7 Estado actual
- 8 Referencias

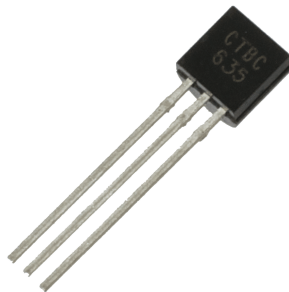


Figura: Transistor BJT NPN BC635

Introducción

- ¿Qué es un transistor?
- ¿Para qué se usa?

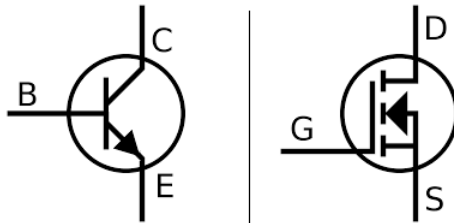


Figura: Simbología transistores, BJT (izquierda), MOSFET (derecha)

Historia e invención



Figura: John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain en Bell Labs en 1948



Figura: Tubo de Vacío

Semiconductores

■ Materiales intrínsecos

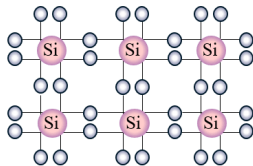


Figura: Átomos de silicio formando una estructura cristalina

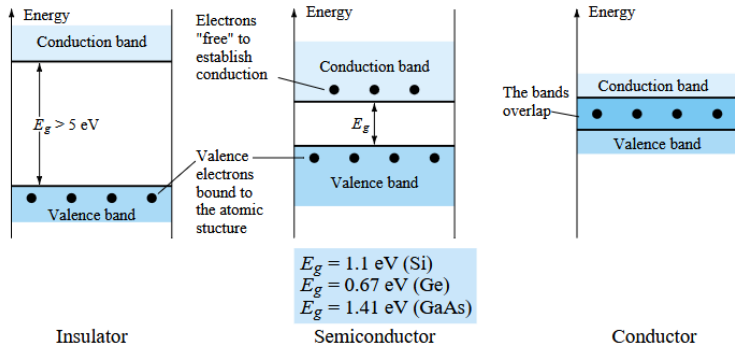


Figura: Bandas de conducción y valencia para distintos materiales

Doping

- Materiales tipo n
- Materiales tipo p
- Electrones vs huecos
- Movimiento de cargas

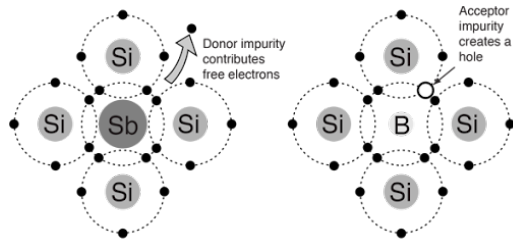


Figura: Doping de silicio utilizando estroncio (tipo n) y boro (tipo p)

¿Qué ocurre al unir n y p?

- Diodo
- Región de agotamiento
- Equilibrio

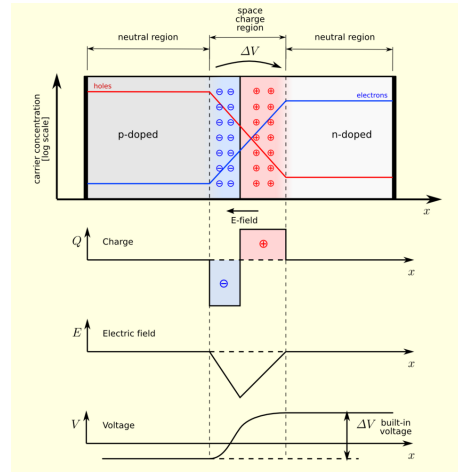


Figura: Equilibrio de la unión n-p

¿Qué ocurre al unir n y p?

- ¿Qué ocurre al aplicar voltaje?

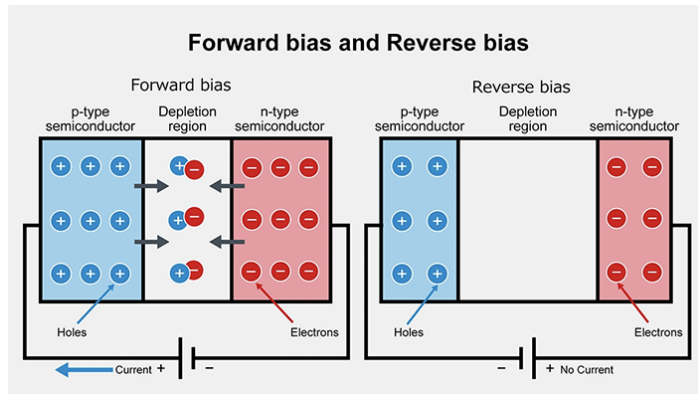


Figura: Efectos de aplicar voltaje sobre la unión n-p

¿Qué ocurre al unir n y p?

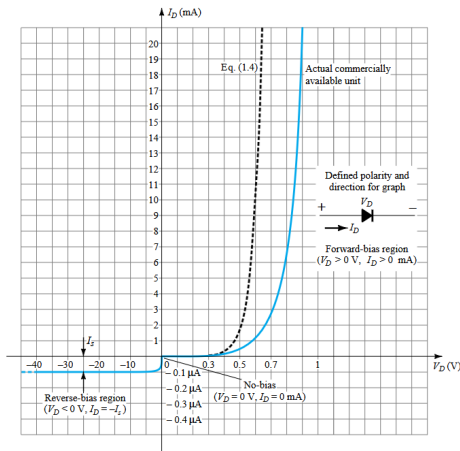


Figura: Curva característica de un diodo

■ Característica I-V de un diodo

$$I_D = I_s(e^{kV_D/T_K} - 1)$$

■ Resistencia estática de un diodo

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$

Transistor de unión bipolar (BJT)

- Dos uniones p-n
- Base, emisor y colector
- PNP y NPN
- Usa electrones y huecos como portadores de carga

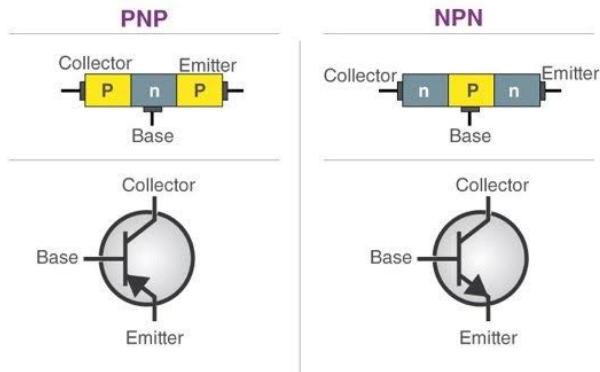


Figura: Transistores PNP y NPN

Eficiencia y ganancia

Por la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente que entra al emisor es igual a la suma de las corrientes que salen por el colector y la base:

$$I_E = I_C + I_B$$

La proporción de la corriente del colector respecto a la corriente del emisor se conoce como α :

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

La proporción de la corriente del colector respecto a la corriente de la base se conoce como β :

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

La relación entre α y β es:

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Regiones operativas

- Polarización de las uniones
- Región activa directa
 - Región activa inversa
- Región de corte
- Región de saturación

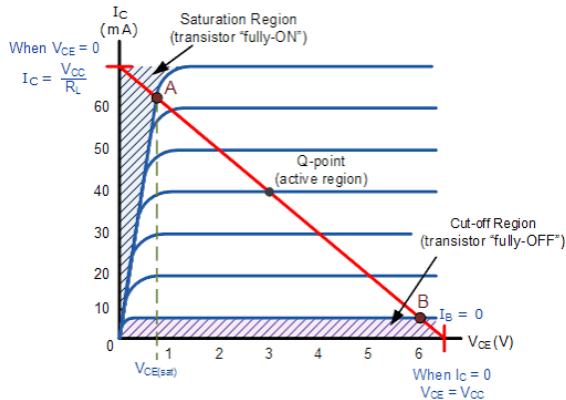


Figura: Regiones operativas BJT

Regiones operativas

Junction type	Applied voltages	Junction bias		Mode
		B–E	B–C	
NPN	$E < B < C$	Forward	Reverse	Forward-active
NPN	$E < B > C$	Forward	Forward	Saturation
NPN	$E > B < C$	Reverse	Reverse	Cut-off
NPN	$E > B > C$	Reverse	Forward	Reverse-active
PNP	$E < B < C$	Reverse	Forward	Reverse-active
PNP	$E < B > C$	Reverse	Reverse	Cut-off
PNP	$E > B < C$	Forward	Forward	Saturation
PNP	$E > B > C$	Forward	Reverse	Forward-active

Cuadro: Tabla de Regiones Operativas

Configuraciones topológicas

- Terminal común a la entrada y salida

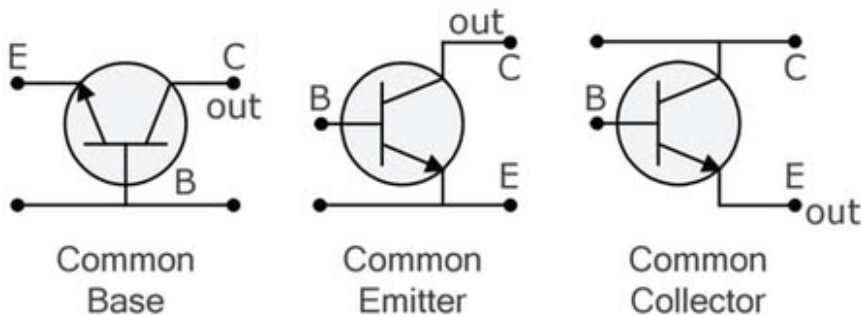


Figura: Configuraciones topológicas del BJT

Emisor común

- **Ganancia de voltaje (A_v):** Alta.
- **Ganancia de corriente (A_i):** Alta (β).
- **Impedancias:** Entrada moderada (unos cuantos $k\Omega$), salida moderada-alta.
- **Fase:** Invierete la señal 180° .

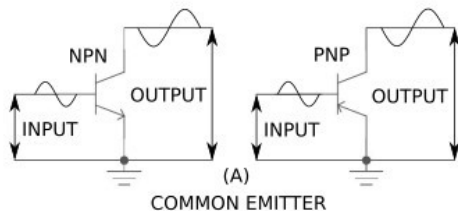


Figura: Configuración de emisor común

Colector común

- **Ganancia de voltaje (A_v):** ≈ 1 , nunca mayor a 1.
- **Ganancia de corriente (A_i):** Alta.
- **Impedancias:** Entrada muy alta, salida muy baja.
- **Fase:** En fase (0°).

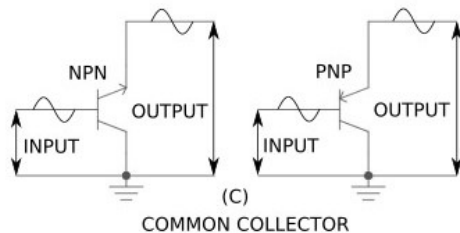


Figura: Configuración de colector común

Base común

- **Ganancia de voltaje (A_v):** Alta.
- **Ganancia de corriente (A_i):** ≈ 1 (α).
- **Impedancias:** Entrada muy baja, salida alta.
- **Fase:** En fase (0°).

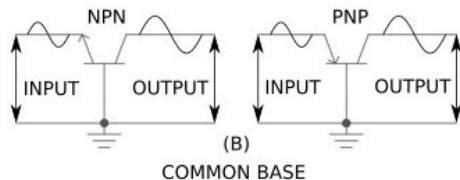


Figura: Configuración de base común

Configuraciones topológicas

Característica	Emisor Común (EC)	Colector Común (CC)	Base Común (BC)
Ganancia de Voltaje	Alta (Invierte 180°)	≈ 1	Alta
Ganancia de Corriente	Alta	Alta	≈ 1
Impedancia de Entrada	Moderada	Muy Alta	Muy Baja
Impedancia de Salida	Moderada	Muy Baja	Alta
Aplicación Típica	Amplificación general	Buffer / Adaptar cargas	Radiofrecuencia (RF)

Cuadro: Comparativa de las configuraciones topológicas del BJT

Polarización en DC

- ¿Cómo mantener el transistor en la región activa?
- Recta de carga y punto Q
- ¿Cual sería un buen diseño de polarización?
- Ejemplo: Polarización por divisor de voltaje

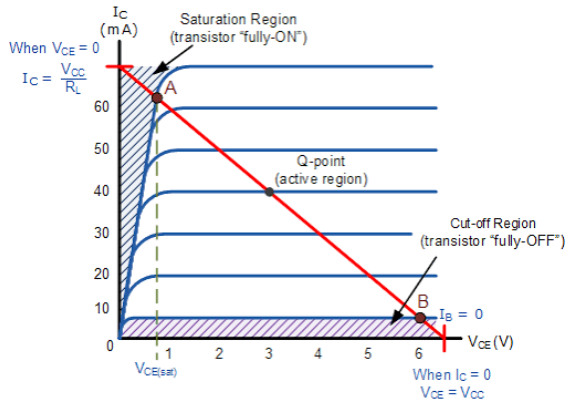


Figura: Recta de carga y punto Q

Transistor de efecto de campo (FET)

- FET vs BJT
- Voltaje vs Corriente
- Unipolar vs bipolar
- Impedancia de entrada
- Puerta, drenador y fuente

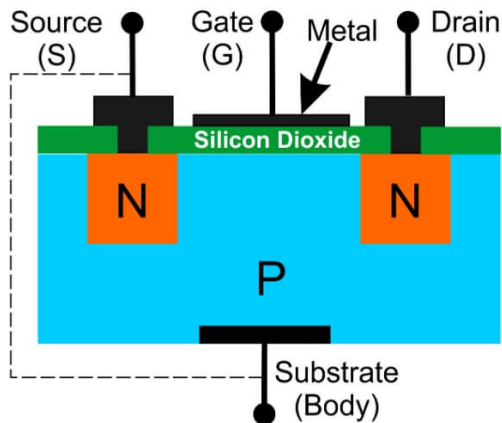


Figura: Diagrama de sección transversal de un FET

Tipos de FET

- Canal N y P
- JFET y MOSFET

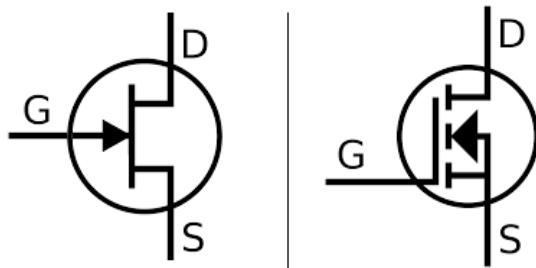


Figura: JFET y MOSFET

JFET

- Voltage de estrangulamiento (V_p)
- Región de resistencia ómica o controlada por voltage,

$$r_d = \frac{r_o}{(1 - V_{GS}/V_P)^2}$$

donde r_o es la resistencia con $V_{GS} = 0$ V.

JFET

$$I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_P)^2 \Leftrightarrow I_C = \beta I_B$$

$$I_D = I_S \Leftrightarrow I_C \cong I_E$$

$$I_G \cong 0 \text{ A} \Leftrightarrow V_{BE} \cong 0,7 \text{ V}$$

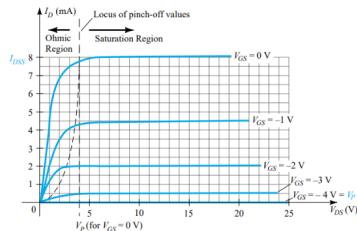
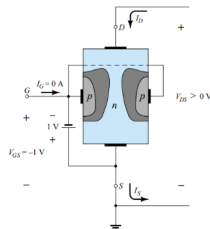
BJT

Figura: Diagrama de sección transversal de un FET de tipo n y un gráfico I_D vs V_{DS} .

MOSFET (de enriquecimiento)

- Puerta, drenador, fuente y sustrato
- Voltaje de umbral $V_{GS} > V_T$
- Región de enriquecimiento y de empobrecimiento
- $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$, donde:

$$k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_T)^2}$$


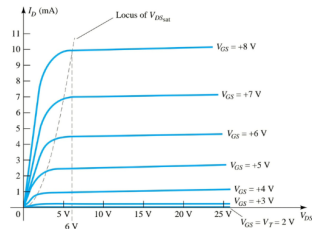


Figura: Diagrama de sección transversal de un MOSFET de enriquecimiento en canal p y un gráfico I_D vs V_{DS} .

Aplicaciones de los transistores

- John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain en Bell Labs en 1947 crean el primer transistor.
- Ley de Moore
- BJT → amplificación e interruptor
- MOSFET → memoria, microcontroladores, procesadores o electrónica de potencia.
- IGBT → inversores, conversión de potencia, energía solar o vehículos eléctricos.

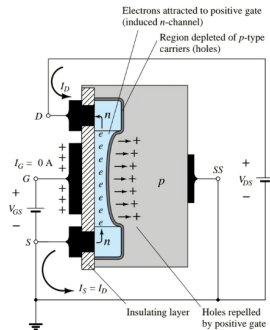

Figura: John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain en Bell Labs en 1948.

Estado actual

- TFET
- JLT
- Transistor de difusión
- Transistor neuromórfico de puerta iónica
- GaN HEMT (transistor de alta movilidad electrónica de nitruro de galio)
- OEET

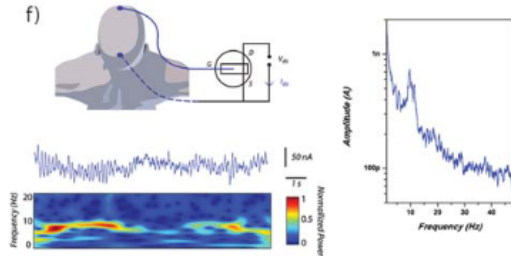


Figura: Configuración del circuito utilizada para la medición de EEG mediante un OEET, junto con el registro de la actividad cerebral espontánea (arriba) que muestra el ritmo alfa captado por el transistor y el espectrograma tiempo-frecuencia asociado (abajo), obtenido mediante el análisis de Fourier de una grabación de 3 minutos.

Blocks and emphasis

Theorem

You can create a block to put emphasis in a theorem or something else.

$$\therefore e^{i\pi} + 1 = 0$$

Example

Similarly you can create a `exampleblock` for examples or interactive exercises.

- 1 This is the first question
- 2 this is the second questions

Alert

This block is used to give an alert!

Citations

- Citations are a **must**, and should always be cited with a citation command
- In the current example I am using `natbib` natural science style
- You can include other styles such as IEEE (which only supports `cite` command)
- To add a citation we use the *natbib* package, which is the standard way of citation in natural sciences, a citation example would be like this ([Cassanelli et al. 2022a](#))
- The `natbib` in-line citations are:
 - ([Cassanelli et al. 2022a](#))
 - [Cassanelli et al. \(2022a\)](#)
 - (see [Cassanelli et al. 2022a](#))
- You can also only quote the year or name using `natbib`:
 - [2022b](#)
 - [Cassanelli et al. 2022b](#)

Equations and units

- When writing equations make sure you include the name of the variable in math mode and **not** in text mode, i.e., the variable is z and **not** `z`, `z`, or `z`

$$z = \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2} \quad (1)$$

- You can highlight an important equation with the following command `tcbhighmath`

$$\sigma_T \equiv k_c \frac{T_{\text{sys}}}{\sqrt{\Delta\nu t_{\text{int}}}} \quad (2)$$

- Para escribir unidades con un formato limpio, se puede usar texto matemático directo, por ejemplo:

$$I_\nu(\nu, \hat{\mathbf{n}}, \mathbf{r}, t) d\nu d\Omega = \text{W m}^{-2}. \quad (3)$$

- En la ecuación (3) se muestra la unidad en modo matemático, por ejemplo W m^{-2}
- Un ejemplo de cantidad con unidades es $c_0 = 299\,792\,458,0 \text{ m s}^{-1}$
- Las unidades se escriben con formato explícito para evitar conflictos de paquetes de LaTeX.

Tables

- You may also be possible to include a Table, just make sure it is easy to read
- To make nice tables we suggest the package booktabs
- As shown in side Table, this lets you add bar lines and make the tables more compact
- Since it is a matter of taste feel free to look for your preferred one

A	B	C
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3

Cuadro: Adding a caption

Tikz example figure

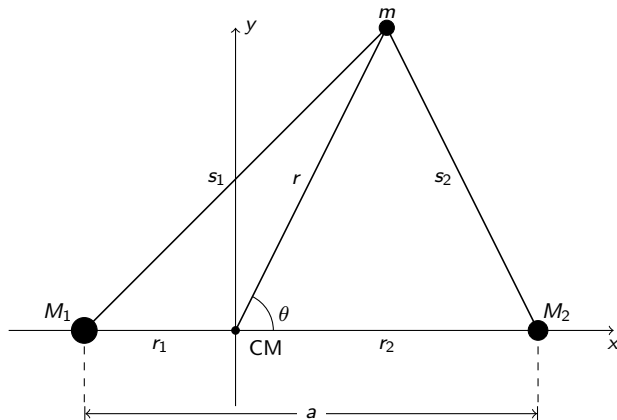


Figura: Nice diagram using TikZ. Notice that the typesetting of variables is the same as the one used in $\text{\LaTeX}$. Variables θ , M_1 , M_2 , have the same font and text style.

- Remember to always reference all variables and labels within the figure
- The three body problem, with masses: M_1 , M_2 , and m , etc.
- If you'd like to learn Tikz search online in <https://tex.stackexchange.com> there are already made examples that you can easily modify
- The official tutorial is here: <https://tikz.dev>
- **Warning** the learning curve for Tikz is super steep, but highly rewardable!

Conclusions

- The summary/conclusions slide should reference all key points and takeaways of the talk
- End simple, with one or two conclusions
- Add a figure if needed
- Say thank you and open the door for questions

Thank you!

References

Cassanelli, T., Naletto, G., Codogno, G., et al. 2022a, A&A, 663, A106, doi: [10.1051/0004-6361/202243515](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243515)

Cassanelli, T., Leung, C., Rahman, M., et al. 2022b, AJ, 163, 65, doi: [10.3847/1538-3881/ac3d2f](https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac3d2f)